



POWER SUPPLY



Tuote

Tuotekoodi:

3272

Tekniset tiedot



POWER SUPPLY

Virtalähde, ohjaa yhtä CT6700/3270-sarjan anturia, 220/240 VAC, CT6700s/3270s -virta-antureille.

Tämä virtalähde pystyy syöttämään virtaa max 1 kpl 3273-50, 1 kpl 3274, 1 kpl 3275, 1 kpl CT3276, 2 kpl CT6700 tai 2 kpl CT6701 virtaprobelle tai 1 kpl 3270 -sarjan probelle (3270-sarja poistunut tuotannosta) samaan aikaan.

Lähtö: $\pm 12 \text{ V} \pm 0.5 \text{ V}$ 600 mA.

Tämä virtalähde ei sovellu CT6704, CT6705,

CT6710 tai CT6711 -virtaprobeille.

Osta tarvittaessa tehokkaampi ja laajakäyttöisempi virtalähde: HIOKI 3269.

Tuote

3272 Virtalähde

Otsikko

Virtalähde virtamittapäille, 600 mA

Lyhyt kuvaus

2-kanavainen virtalähde HIOKI Hall -

anturipohjaisille nollavuon virtamittapäille,

lineaarisesti reguloitu, 12 VDC:n lähtöjännite, 600

mA:n kokonaislähtövirta.

Tekniset tiedot

- Lineaarisesti reguloitu virtalähde

- 600 mA:n kokonaislähtövirta

- 12 VDC:n lähtöjännite.

Tuotekuvaus

HIOKI 3272 -virtalähde on lineaarisesti reguloitu virtalähde, joka on suunniteltu tarjoamaan vakaata virtaa HIOKI Hall -anturipohjaisille nollavuon virtamittapäille. 12 VDC:n ja 600 mA:n maksimivirran ansiosta se varmistaa tasaisen virran tarkkuusmittauksiin.

Maksimivirta jakautuu molemmille kanaville, joista molemmissa on 2-nastainen LEMO-liitin. Virtalähde tukee yhden tai kahden HIOKI-anturin samanaikaista virransyöttöä, vaikka se ei voikaan syöttää virtaa CT6710- ja CT6711-monaluevirtapihdeille niiden suurempien tehovaatimusten vuoksi. Muiden yhteensopivien antureiden kokoonpanorajoitukset ovat seuraavat, kun käytetään yhtä anturityyppiä virtalähdettä kohden:

- CT6700 ja CT6701: Enintään 2 anturia (kumpikin noin 250 mA:n kulutus)

- 3273-50 ja 3274: Enintään 1 anturi (kumpikin noin 450 mA:n kulutus)

- 3275: Enintään 1 anturi (kumpikin noin 600 mA:n kulutus)

- 3276: Enintään 1 anturi (noin 450 mA:n kulutus).
Varoitus: HIOKI esitteli 2-nastaisen LEMO-liittimen Hall-anturipohjaisten nollavuon virtapihtien virransyöttöä varten 1990-luvun lopulla. Nykyään monet muiden merkkien virta-anturit käyttävät samaa liitintyyppiä, usein samaa syöttöjännitettä ja napaisuutta kuin HIOKI. Joillakin kolmannen osapuolen antureilla voi kuitenkin olla erilaiset tekniset tiedot. Tämä on uniikki tuote.
Tarkista aina yhteensopivuus vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
Pakkauksen sisältö

- 3272 Virtalähde

- Käyttöohje

- Virtajohto.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

- 3269 Virtalähde

- CT6711 Virtapihti

- CT6710 Virtapihti

- CT6701 Virtapihti

- CT6700 Virtapihti

- 3273-50 Virtapihti

- 3274 Virtapihti

- 3275 Virtapihti

- 3276 Virtapihti.